

wird eine Hardcopy-Routine für den hochauflösenden Grafikmode des C16 gestartet. Diese Routine greift auf den Grafikbildspeicher zu, der im Adreßbereich von 2000h bis 3F3F liegt. Die Escape-Sequenzen, die den Drucker auf Grafik schalten, sind für den Epson 80/85 ausgelegt und müssen für nicht Epson-kompatible Drucker angepaßt werden. Der Ausdruck erfolgt mit einer Punktdichte von 72 Pkt./Zoll (Plotmodus), womit eine proportionsgerechte Darstellung erreicht wird. Nicht alle Drucker ermöglichen diese Punktdichte, so daß eventuell Verzerrungen in Kauf genommen werden müssen.

Die Escape-Sequenz zur Einstellung des Zeilenvorschubs steht ab Adresse 117B, die Escape-Sequenz zur Definition der Bildpunktdichte und der Anzahl der Grafikbytes steht ab 117E, jeweils in umgekehrter Reihenfolge.

Stückliste

Halbleiter:


IC1 6522
IC2 74HC573 o.
74HCT573
IC3 74HC14 o. 74HCT14

Kondensatoren

C1 22pF
C2 100nF

Widerstände

 R1 3k3
R2 2k2
R3 4k7
ST1 2 x 34polige
ST2 Pfostenstifteleisten



Literatur

Fritz Schäfer: Das große C16-Buch, Kingsoft

```

1 *****
2 *
3 * C16/C116-DRUCKERTREIBER FUER DRUCKER *
4 * MIT PARALLELSCHNITTSTELLE *
5 *
6 * (C) HANS ULRICH SCHUBERT 1986 *
7 *
8 * STAND: 30.06.86 *
9 *
10 *****
11 *
12 * BENUTZTE KERNAL-ROUTINEN
13 CLOSE = $EED ; DATEI SCHLIESSEN
14 CLSNUM = $EED ; GERAETENR. IN X HOLEN
15 CHKOUT = $ED6 ; AUSBAEKANAL OFFENEN
16 CHKOPN = $EEB ; PRUEFEN OB DATEI OFFEN
17 CHKNUM = $EEF ; GERAETENR. IN A HOLEN
18 CHRUT = $EC4B ; ZEICHENAUSGABE
19 * VERAEENDERT SYSTEMVEKTOREN
20 ICLOSE = $031A ; ZEIGER AUF CLOSE
21 ICKOUT = $031E ; ZEIGER AUF CHKOUT
22 IBSDUT = $0324 ; ZEIGER AUF CHRUT
23 * SONSTIGE BENUTZTE SYSTEMADRESSEN
24 FAT = $0513 ; GERAETENUMMERN
25 DFLTO = $99 ; AUSGABEGERAET
26 TXTTAB = $2B ; ANFANG BASIC TEXT
27 VARTAB = $2D ; ANFANG BASIC VARIABLE
28 ARYTAB = $2F ; ANFANG BASIC FELDER
29 STREND = $31 ; ENDE BASIC FELDER
30 * LOKAL BENUTZTE ZEROPAGE-ADRESSEN
31 LSWTCH = $DB ; KLEINSCHREIBSWITCH
32 DIROUT = $D9 ; DIREKTAUSGABE
33 BSPADR = $DA ; BILDSPEICHERADRESSE
34 * BASIS I/O-ADRESSE DES VIA 6522
35 IOBAS = $FD00
36 * GERAETENUMMER DES DRUCKERS
37 PPRINT = $10 ; DEZIMAL "16"
38 *
39 ORG. $1000
40 *
41 BRK
42 BRK
43 BRK
44 * EINSPRUNGADRESSEN NACH DEM LADEN
45 JMP INSTAL ; SYS 4099: INSTALLATION
46 JMP HRDCPY ; SYS 4102: HARDCOPY
47 JMP PRDUT1 ; SYS 4105: DIREKTAUSGABE
48 INSTAL LDA $00
49 STA LSWTCH
50 LDA $0A ; 6522 PORT A ...
51 STA IOBAS+12
52 LDA $FF ; ... AUSGABE ...
53 STA IOBAS+3 ; ... IM PULSMODE
54 * SYSTEMVEKTOREN "UMBIEGEN"
55 LDA $LCLOSE

```

```

101C: BD 1A 03 56 STA ICLOSE
101F: A9 10 57 LDA $LCLOSE
1021: BD 1B 03 58 STA ICLOSE+1
1024: A9 AB 59 LDA $LCKOUT
1026: BD 1E 03 60 STA ICKOUT
1029: A9 10 61 LDA $LCKOUT
102B: BD 1F 03 62 STA ICKOUT+1
102E: A9 54 63 LDA $LBSOUT
1030: BD 24 03 64 STA IBSDUT
1033: A9 10 65 LDA $LBSOUT
1035: BD 25 03 66 STA IBSDUT+1
67 * ANFANGSADRESSE FUER BASIC NEU SETZEN
1038: A9 12 68 LDA $12
103A: B5 2C 69 STA TXTTAB+1
103C: B5 2E 70 STA VARTAB+1
103E: B5 30 71 STA ARYTAB+1
1040: B5 32 72 STA STREND+1
73 * INSTALLATIONSMELDUNG
1042: A0 00 74 LDY $00
1044: B9 BB 11 75 TXTOUT LDA TEXT,Y
1047: C9 04 76 CMP $04 ; BIS "EOT" AUSGEBEN
1049: F0 07 77 BEQ ENDINS
104B: 20 4B EC 78 JSR CHRUT
104E: C8 79 INY
104F: 4C 44 10 80 JMP TXTOUT
1052: 60 81 ENDINS RTS
1053: EA 82 NOP
83 *** LOKALE ZEICHENAUSGABE-ROUTINE ***
1054: 48 84 LBSOUT PHA
1055: A5 99 85 LDA DFLTO ; AUSGABEGERAET...
1057: C9 10 86 CMP $PPRINT ; PARALLEL PRINTER ?
1059: F0 04 87 BEQ LBOUT1
88
105B: 68 89 PLA
105C: 4C 4B EC 90 JMP CHRUT ; KERNAL ZEICHENAUSGABE
91 * SONDERFAELLE ABFRAGEN
105F: 68 92 LBOUT1 PLA
1060: C9 0D 93 CMP $0D ; "CARRIAGE RETURN" ?
1062: F0 1D 94 BEQ AUTOLF
1064: C9 0E 95 CMP $0E ; "SWITCH TO LOWER CASE"?
1066: F0 1E 96 BEQ LOCASE
1068: C9 0E 97 CMP $0E ; "SWITCH TO UPPER CASE"?
106A: F0 1D 98 BEQ UPCASE
106C: C9 1D 99 CMP $1D ; "PSEUDOTABULATOR"?
106E: D0 02 100 BNE TSTCAS
1070: A9 20 101 LDA $20 ; MIT "BLANK" ERSETZEN
1072: C9 5B 102 TSTCAS CMP $5B ; "Z"?
1074: B0 06 103 BCS CODOUT ; "A"?
1076: C9 41 105 CMP $41
1078: 90 02 106 BCC CODOUT
107A: 05 D8 107 ORA LSWTCH
107C: 20 9F 10 108 JSR PRTOUT
107F: 18 109 CLC
1080: 60 110 RTS

```



```

1081: 20 91 10 111 AUTOLF JSR CRLF
1084: 18 112 CLC
1085: 60 113 RTS
1086: A9 20 114 LOCASE LDA #20 ;KLEINSCHREIBSWITCH...
1088: 85 D8 115 SETCAS STA LSWTCH ;SETZEN
108A: 18 116 CLC
108B: 60 117 RTS
108C: A9 00 118 UPCASE LDA #00 ;SWITCH LOESCHEN
108E: F0 F8 119 BEQ SETCAS
1090: EA 120 NOP
1091: 121 *** CARRIAGE RETURN/LINE FEED-ROUTINE ***
1091: A9 0D 122 CRLF LDA #0D
1093: 20 9F 10 123 JSR PRTOU
1096: A9 0A 124 LDA #0A
1098: 20 9F 10 125 JSR PRTOU
109B: 60 126 RTS
109C: EA 127 NOP
109D: 128 *** DRUCKERAUSGABE-ROUTINE ***
109D: A5 D9 129 PROUT1 LDA DIROUT ;DIREKTAUSGABE
109F: 8D 01 FD 130 PRTOU STA IOBAS+1
10A2: AD 0D FD 131 LDA IOBAS+13
10A5: 29 02 132 AND #02
10A7: F0 F9 133 BEQ PRTOU+3 ;WARTEN AUF "ACKNOWLEDGE"
10A9: 60 134 RTS
10AA: EA 135 NOP
10AB: 136 *** LOKALE CHKOUT-ROUTINE ***
10AB: 8A 137 LCKOUT TXA
10AC: 48 138 PHA
10AD: 20 E8 EE 139 JSR CHKOPN ;DATEI OFFEN ?
10B0: D0 0C 140 BNE KRNCHK
10B2: 20 F8 EE 141 JSR CHKNUM ;GERAETENUMMER HOLEN
10B5: C9 10 142 CMP #PPRINT ;PARALLEL PRINTER?
10B7: D0 05 143 BNE KRNCHK
10B9: 85 99 144 STA DFLTO ;JA: NEUES AUSGABEGERAET
10BB: 68 145 PLA
10BC: 18 146 CLC
10BD: 60 147 RTS
10BE: 68 148 KRNCHK PLA
10BF: AA 149 TAX
10C0: 4C 60 ED 150 JMP CHKOUT ;KERNAL CHKOUT-ROUTINE
10C3: EA 151 NOP
10C4: 152 *** LOKALE CLOSE-ROUTINE ***
10C4: 48 153 LCLOSE PHA
10C5: 20 ED EE 154 JSR CLSNUM ;GERAETENR. IN X HOLEN
10C8: BD 13 05 155 LDA FAT,X
10CB: C9 10 156 CMP #PPRINT ;PARALLEL PRINTER ?
10CD: D0 04 157 BNE KRNCLS
10CF: A9 03 158 LDA #03 ;JA: BILDSCHIRM WIRD...
10D1: 85 99 159 STA DFLTO ;WIEDER AUSGABEGERAET
10D3: 68 160 KRNCLS PLA
10D4: 4C 5D EE 161 JMP CLOSE ;KERNAL CLOSE-ROUTINE
10D7: EA 162 NOP
10D8: EA 163 NOP
10D9: EA 164 NOP
10DA: EA 165 NOP
10DB: EA 166 NOP
10DC: EA 167 NOP
10DD: EA 168 NOP
10DE: EA 169 NOP
10DF: EA 170 NOP
10E0: EA 171 NOP
10E1: 172 *** HIRES-HARDCOPY-ROUTINE ***
10E1: 20 33 11 173 HRDCPY JSR INITHC ;DRUCKER INITIALISIEREN
10E4: A9 00 174 LDA #00
10E6: 85 DA 175 STA BSPADR
10E8: A9 20 176 LDA #20
10EA: 85 D8 177 STA BSPADR+1
10EC: A2 19 178 LDY #19 ;25 BILDREIHEN
10EE: 20 52 11 179 ONEROW JSR NEWROW ;BILDREIHE EINLEITEN
10F1: A0 28 180 LDY #28 ;40 BILDPOSITIONEN
10F3: 20 01 11 181 ONEBP JSR BPOS ;BILDPOSITION ZUM DRUCKER
10F6: 88 182 DEY ;ALLE BILDPOSITIONEN ...
10F7: D0 FA 183 BNE ONEBP ;DIESER BILDREIHE GEDRUCKT?
10F9: CA 184 DEX ;JA: NAECHSTE BILDREIHE
10FA: D0 F2 185 BNE ONEROW ;BIS 25 BILDREIHEN GEDRUCKT
10FC: 20 43 11 186 JSR RELEAS ;DRUCKER NORMIEREN
10FF: 60 187 RTS
1100: EA 188 NOP
1101: 189 *** BILDPOSITION UMSETZEN UND DRUCKEN ***
1101: 8A 190 BPOS TXA
1102: 48 191 PHA
1103: 98 192 TYA
1104: 48 193 PHA
1105: A2 00 194 LDY #00 ;BITPOSITION-ZAEHLER
1107: A0 00 195 NXTPOS LDY #00 ;BYTE-ZAEHLER
1109: 38 196 NXTBYT SEC ;FALLS MSB GESETZT
110A: B1 DA 197 LDA (BSPADR),Y
110C: 30 01 198 BMI ROTATE
110E: 18 199 CLC ;WENN MSB=0 WAR
110F: 2A 200 ROTATE ROL ;CY NACH LSB, MSB NACH CY
1110: 91 DA 201 STA (BSPADR),Y
1112: 3E 83 11 202 ROL BUFFER,X ;CY IN DEN BUFFER
1115: C8 203 INY ;NAECHSTES BYTE
1116: C0 08 204 CPY #08 ;8 BYTES EINMAL ROTIERT?
1118: D0 EF 205 BNE NXTBYT
111A: E8 206 INX ;NAECHSTE BITPOSITION
111B: E0 08 207 CPX #08 ;ACHTMAL ROTIERT ?
111D: D0 E8 208 BNE NXTPOS
111F: 20 6C 11 209 JSR PRTOU ;BUFFER ZUM DRUCKER

```

```

210 * ADRESSE DER NAECHSTEN BILDPOSITION ERRECHNEN
1122: A5 DA 211 LDA BSPADR
1124: 18 212 CLC
1125: 69 08 213 ADC #08
1127: 90 02 214 BCC JUSTLO
1129: E6 D8 215 INC BSPADR+1
112B: 85 DA 216 JUSTLO STA BSPADR
112D: 68 217 PLA
112E: AB 218 TAY
112F: 68 219 PLA
1130: AA 220 TAX
1131: 60 221 RTS
1132: EA 222 NOP
1133: 20 43 11 223 *** DRUCKER-INITIALISIERUNG FUER HARDCOPY ***
1133: A0 02 224 INITHC JSR RELEAS
1136: A0 02 225 LDY #02
1138: B9 7B 11 226 ESC1LP LDA ESC1,Y ;ZEILENABSTAND
113E: 88 227 JSR PRTOU
113F: 10 F7 228 DEY
1141: 60 229 BPL ESC1LP
1142: EA 230 RTS
1143: 231 NOP
1143: A9 18 232 *** DRUCKER NORMIEREN ***
1145: 20 9F 10 233 RELEAS LDA #1B
1148: A9 40 234 JSR PRTOU
114A: 20 9F 10 235 LDA #40
114D: 20 91 10 236 JSR PRTOU
1150: 60 237 JSR CRLF
1151: EA 238 RTS
1152: 239 NOP
1152: 20 91 10 240 *** NEUE BILDREIHE EINLEITEN ***
1155: A0 11 241 NEWROW JSR CRLF
1157: A9 20 242 LDY #11 ;17 "BLANKS"
1159: 20 9F 10 243 NXTBLK LDA #20
115C: 88 244 JSR PRTOU
115D: D0 F8 245 DEY
115F: A0 04 246 BNE NXTBLK
1161: B9 7E 11 247 LDY #04
1164: 20 9F 10 248 ESC2LP LDA ESC2,Y ;BIT IMAGE MODUS
1167: 88 249 JSR PRTOU
1168: 10 F7 250 DEY
116A: 60 251 BPL ESC2LP
116B: EA 252 RTS
116C: 253 NOP
116C: A0 00 254 *** BUFFER AN DRUCKER AUSGEBEN ***
116E: B9 B3 11 255 PRTOU LDY #00
1171: 20 9F 10 256 BUFLP LDA BUFFER,Y
1174: C8 257 JSR PRTOU
1175: C0 08 258 INY
1177: D0 F5 259 CPY #08
1179: 60 260 BNE BUFLP
117A: EA 261 RTS
117B: 262 NOP
117B: 18 33 1B 263 *** ESCAPE-SEQUENZEN ***
117E: 01 40 05 264 ESC1 HEX 18,33,1B
1181: 2A 1B 265 ESC2 HEX 01,40,05,2A,1B
1183: 00 00 00 266 *** BUFFERBEREICH ***
1186: 00 00 00 267 BUFFER HEX 00,00,00,00,00,00,00,00
1189: 00 00 268 *** INSTALLATIONSMELDUNG ***
1188: 13 93 0D 269 TEXT HEX 13,93,0D,20,20,12,20
118E: 20 20 12 270
1191: 20 269
1192: 50 41 52 271
1195: 41 4C 4C 272
1198: 45 4C 20 273
119B: 50 52 49 274
119E: 4E 54 45 275
11A1: 52 20 276
11A3: 44 52 49 277
11A6: 56 45 52 278
11A9: 20 279
11AA: 49 4E 53 280
11AD: 54 41 4C 281
11B0: 4C 45 44 282
11B3: 20 20 0D 283
11B6: 20 20 12 284
11B9: 20 274
11BA: 52 45 4D 285
11BD: 45 4D 42 286
11C0: 45 52 3A 287
11C3: 20 50 52 288
11C6: 49 4E 54 289
11C9: 45 52 276 290
11CB: 20 43 48 291
11CE: 41 4E 4E 292
11D1: 45 4C 277 293
11D3: 20 49 53 294
11D6: 20 23 31 295
11D9: 36 278 296
11DA: 20 20 20 297
11DD: 0D 04 279 298

```

Der Centronics-Treiber bindet sich selbst ins Betriebssystem ein – außerdem enthält er noch eine Hardcopy-Routine für die hochauflösende Grafik von C16 und C116.



Löschsperre

Speichererhaltender Reset bei den CPCs

Sönke Marsch

Zwar läßt sich über einen zusätzlichen Reset-Taster ein irrlaufender CPC jederzeit zur Vernunft bringen, doch dabei geht leider jeglicher Speicherinhalt verloren, was unter Umständen den Verlust wertvoller Daten bedeuten kann. Mit einer cleveren Reset-Logik kann man den störenden Löscheffekt aber verhindern.

Allerdings muß man dabei hoffen, daß der amoklaufende Computer die Daten oder Programme nicht bereits zerstört hat, denn dann ist Hopfen und Malz verloren. Falls aber die Systemvariablen des BASIC-Interpreters noch vorhanden sind, braucht man keine neue Initialisierung. Es genügt, wenn man in den Ready-Modus springt.

Für die Initialisierung des BASIC-ROM nach einem Reset sorgt das Betriebssystem im Kernel. Die verantwortliche Routine liegt ab Adresse 77h im ROM (das ROM wird ja nach einem Reset grundsätzlich eingeblendet). Nun könnte man dem mit einem eigenen, veränderten ROM (256er EPROM) abhelfen. Das führt allerdings auf die bekannten rechtlichen Probleme und ist auch nicht ganz einfach (ROM meistens eingelötet, EPROM-Brenner erforderlich et cetera).

Sich einmischen...

Statt dessen kann eine kleine Umblendschaltung einen Eingriff in den Rechner überflüssig machen. Ab Adresse 7Dh wird mit dem Befehl LD HL,C00Bh die Einsprungsadresse des BASIC-ROM geladen. Die Schaltung filtert die Adresse 7Eh heraus und blendet das Be-

triebssystem-ROM aus, gleichzeitig wird ein Bustreiber aktiviert. Dieser hat an seinen Dateneingängen (für den 464) den Wert 64h (binär 01100100) fest verdrahtet. Diesen Wert liest nun die CPU statt 0Bh ein, so daß das HL-Register den geänderten Wert C064h erhält. Beim anschließenden 'FAR CALL' springt das Betriebssystem direkt zum Ready-Modus.

Bei den CPCs 664/6128 liegt die Kernel-Routine auf den gleichen Adressen, nur der Ready-Modus beginnt hier bei C058h. Folglich muß man hier 58h (binär 01011000) fest verdrahten.

Die Schaltung selbst gestaltet sich einfach. IC1 und IC2 filtern die Adresse 7Eh aus. Mit IC3 wird das ROM ausgeblendet und der Bustreiber aktiviert.

Wer Strom sparen möchte, sollte (neben HCT-Chips) bei der festen Verdrahtung mit einem Pull-up-Widerstand (etwa 4k7) an Plus gehen. Um das

Ganze noch etwas komfortabler zu machen, wurde noch ein Schalter eingefügt. Mit diesem läßt sich der gesamte Umschaltmechanismus abschalten.


... und Erholung gewähren

Der abgebildete Reset-Taster ist hier nur eine Primitiv-Lösung, da er keinerlei Rücksicht auf das CPU-Timing und den Refresh der dynamischen Speicher

kommt, und vielleicht hat man ja Glück...


Auf den Refresh kann der Benutzer aber selbst einwirken. Drückt er den Reset-Taster zu lange, so muß er eben mit umgekippten Speicherzellen rechnen, da in dieser Zeit keinerlei Refresh der dynamischen Speicherzellen stattfindet. Heutzutage halten diese Chips aber ganz schön lange durch (oftmals länger als eine Sekunde). Bei einem kurzen Tastendruck ist das Risiko also gering.

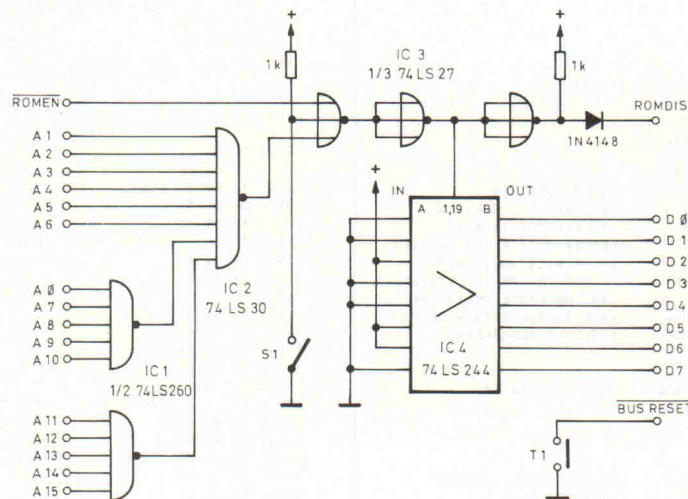Einen völlig sicheren Reset erreicht man durch diese Schaltung, die leicht abgewandelt auf dem c't-ECB-Adapter vorhanden ist.



Der Adreßdekoer erkennt die Adresse 7Eh, blendet das ROM aus und legt 64h auf den Datenbus.

 
nimmt. Wird die CPU gerade in einem Schreibzyklus von einem Reset 'überrascht', nimmt der aktuell adressierte Speicher eventuell Unsinn auf. Bei einer außer Kontrolle geratenen CPU muß man aber eh mit dem einen oder anderen zerstörten Byte rechnen, so daß es auf dieses eine Byte nicht unbedingt an-



Einen wesentlich sicheren Reset kann man durch eine Reset-Logik erreichen, wie sie 'im Prinzip' auf dem c't-ECB-Anschluß vorhanden ist (timing-gerecht über ein Monoflop). Allerdings hat man auch hier leider noch eine refresh-lose Zeit während der Druckdauer. Mit einer kleinen Änderung läßt sich das Problem aber beheben.

Damit ist dann der Reset 'niet- und nagelfest'. Auf das LS09 kann man normalerweise verzichten. Es ist nur nötig, falls von irgendwelchen Peripherie-Geräten ebenfalls ein Reset ausgelöst werden soll.

 Wer mit dem ECB-Adapter arbeitet, kann die Umblendschaltung bedenkenlos auf einer ECB-Bus-Platine unterbringen, da der Adapter die Signale ROMDIS und ROMEN für die Datenrichtung berücksichtigt und ROMDIS sogar über den Bus geführt werden kann.



Hart, schnell und sicher

Hard-Disk-Controller mit ST-506-Schnittstelle für ECB-Bus-Rechner

Teil 2

Andreas Zippel

Nachdem im ersten Teil der Artikelreihe Theorie und Grundlagen dominierten, kommen jetzt endlich die Praktiker zu ihrem Recht. Dieser Teil besichert ihnen die Schaltungsbeschreibung nebst Anleitung zur Inbetriebnahme und Testprogrammen. Bis auf die Einbindungen in Betriebssysteme ist damit das gesamte Rüstzeug vorhanden, das man braucht, um die Funktionsfähigkeit des Systems Rechner-Controller-Laufwerk zu gewährleisten.

Ehe es zu spät ist, gleich ein paar Worte an die Leser, die sich ausschließlich für Stückliste, Schaltplan und Bestückungsplan interessieren, um dann umgehend dem Lötkolben zu huldigen: Lesen Sie dieses eine Mal den Artikel vorher. So können Sie sich nämlich die Mühe sparen, diverse Bauteile zum Abgleich des Controllers wieder auslöten zu müssen.

Und vorab noch einen kleinen Euphorie-Dämpfer: Ein Festplatten-Controller stellt schon einige Ansprüche an das Können des Selbstbauers, und auch ein minimaler 'Meßpark' muß im Zugriff sein. Es handelt sich also aus unserer Sicht ganz eindeutig nicht um ein Anfänger-Projekt, und wir werden auch bei der folgenden Beschreibung Grundkenntnisse im 'Computer-Eigenbau' voraussetzen. Andererseits: Was kann außer der Erzeugung einiger Kilo Computerschrott schon Schlimmes passieren... Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.

Adressaten

In etlichen Belangen unterscheidet sich die c't-HDC-Karte nicht von anderen ECB-I/O-Karten wie etwa Floppy-Controllern, so daß wir hier auf Standard-Baugruppen nicht weiter eingehen.

Eigentlich gehört auch die Adreßdekodierung in diese Standard-Kategorie, hier sind allerdings einige Besonderheiten zu konstatieren, da der Betrieb der Controller-Karte an 8-Bit-Rechnern (etwa PROF-80) ebenso wie an Computern mit 16 Bit breitem Datenbus (c't86) erfolgen soll.

Konkret muß dem Betrieb am c't86 in folgenden Punkten Rechnung getragen werden:

Beim Zugriff auf ungerade Portadressen transportiert die 8086-CPU die Daten über ihren oberen Datenbus, also D8 bis D15. Dieser Datenbus ist beim normalen ECB-Bus (64polig) jedoch nicht vorhanden. Um nun keine zwei unterschiedlichen Bestückungen und diverse Extralogik für jeden Bus auf der HDC-Karte unterbringen zu müssen, wird die Adreßdekodierung durch Steckbrücken für den 16-Bit-Betrieb etwas modifiziert (Tabelle 1).

Dabei werden alle HDC-Ports auf gerade I/O-Adressen gelegt, so daß stets nur der untere Datenbus des 8086-Prozessors benutzt werden kann. Dieses Verfahren hat allerdings zur Folge, daß die Adreßlage der einzelnen Ports im 8- und im 16-Bit-Betrieb deutlich voneinander abweicht (Tabelle 2), was man aber sehr einfach in der Treiber- und Test-Software berücksichtigen kann.

Des weiteren wird beim c't86

nicht die ECB-Bus-Leitung 10a, sondern 28a für das Wait-Signal verwendet, weswegen diese Leitung ebenfalls an den Kollektor des Transistors T1 geführt wird.

Die harten Sachen

Etwas ungewöhnlich und damit erklärungsbedürftig sind eigentlich nur drei Schaltungsaspekte. Zum einen wird aus der 12-V-Versorgung des Rechners eine zweite Betriebsspannung von 5V abgeleitet. Damit soll sichergestellt werden, daß die 'neuralgischen' Schaltungsteile (alles, was mit dem pingelig genauen Abgleich des Datenseparators – wir kommen noch darauf – zu tun hat) bestmöglich stabil und sauber versorgt sind.

Zum anderen ist es interessant, das Wechselspiel zwischen Controller-Sektorpuffer und Sektorpuffer-Rechner zu kennen. Und schließlich verdient der Aufbau des Datenseparators Beachtung, da mit dessen ordnungsgemäßer Funktion die ganze Massenspeicherei steht und fällt.

Zum Zusammenspiel CPU-Controller einige grundlegende Dinge vorweg. Der Sektorpuffer ist als FIFO organisiert. Da der WD1010 im Wechsel mit der CPU Zugriff auf den internen Bus haben muß, befindet sich auch eine kleine Busarbitration im Steuerteil der Platine.

First In, First Out

Einige 'Tricks', die der Controller unterstützt, ermöglichen es, das 'ganz normale' RAM-IC 6116 in ein FIFO mit genau der gerade benötigten (Sektor-) Länge zu verwandeln. Beteiligt an der erforderlichen Logik sind die ICs 7 bis 10 und 17 (siehe

BR1	Basis-Adresse	
	8-Bit-ECB	16-Bit-ECB
1-8	80h	C0h
2-8	88h	-
3-8	90h	D0h
4-8	98h	-
5-8	A0h	E0h
6-8	A8h	-
7-8	B0h	F0h
J1	2-3	1-2
J2	2-3	1-2
J3	2-3	1-2
J4	1-2	2-3

Tabelle 1. Mit der Brücke BR1 legt man die Basisadresse der c't-HDC-Karte im I/O-Bereich des Host-Rechners fest. Einige Basis-Adressen lassen sich im 16-Bit-Betrieb nicht erreichen, auch ist die Lage der HDC-Register zur Basis-Adresse im 16-Bit-Betrieb anders als im 8-Bit-Betrieb (siehe Tabelle 2).

Register	Offset-Adresse	
	8-Bit-ECB	16-Bit-ECB
Datenregister	00h	00h
Error-/WP-Register	01h	08h
Sektoranzahl	02h	02h
Sektor#/GAP3	03h	0Ah
Zylinder (Low-Byte)	04h	04h
Zylinder (High-Byte)	05h	0Ch
SDH-Register	06h	06h
Status-/Kommando-Reg.	07h	0Eh

Tabelle 2. Für den 8-Bit- und den 16-Bit-Betrieb ergeben sich durch die Vertauschung von Adreßleitung A0 gegen A3 unterschiedliche Lagen der HDC-Register bezogen auf die eingestellte Basisadresse.

Schaltplan). Die Adressen für den Speicher-Chip IC 7 (Sektorpuffer) generiert ein rücksetzbarer Zähler bestehend aus IC 8 und 9. Die erwähnte Unterstützung des WD1010 besteht nun darin, daß er den Adreßzähler stets zum richtigen Zeitpunkt zurücksetzt. Dazu später noch Genaueres.

Sowohl der Controller-Chip als auch die CPU müssen die Möglichkeit haben, den Sektorpuffer zu füllen oder zu leeren. Zunächst werden die Machenschaften der CPU betrachtet. Sie greift über die Adresse des Datenports auf das RAM zu, wobei nach jedem Zugriff der Adreßzähler (per Buf-Clk) inkrementiert wird.

Wenn nicht noch weitere Logik im Spiel wäre, könnte man den Speicherinhalt ohne weiteres mehrmals hintereinander auslesen. Man müßte nur 2048mal zugreifen und wäre wieder am Anfang dieses Ringpuffers. Damit ist bereits die erste Anforderung (nach einem FIFO nämlich) erfüllt. Da der Zähler nur in eine Richtung läuft, kann man von einer Anzahl Daten, die ins RAM geschrieben wurden, bei einem nachfolgenden Lesevorgang das zuerst geschriebene Byte (first in) auch zuerst wieder lesen (first out).

Es ist aber unglücklich, immer 2048 Zugriffe machen zu müssen, wenn die Sektorlängen 128, 256, 512 oder 1024 Byte betragen. Hier kommt IC 17 ins Spiel. Es liegt parallel zum SDH-Register des Controllers und speichert wie dieses die Sektorlänge, die Drive-Select- und die Head-Select-Informationen.

Die vier möglichen Sektorlängen sind als 2-Bit-Information in IC 17 gespeichert. Über diese zwei Bits wird der Multiplexer IC 10 so gesteuert, daß er beim Erreichen des entsprechenden Zählerstandes die Leitung

BRDY zum WD1010 aktiviert. Damit wird dem Controller kundgetan, daß der Sektorpuffer geleert (beim Lesen) beziehungsweise gefüllt wurde (beim Schreiben). Daraus, daß das BRDY-Signal per Hardware aus dem Adreßzählerstand ermittelt wird, erklärt sich auch, warum stets die im SDH-Register vereinbarte Anzahl Bytes transferiert werden muß: der Controller erkennt sonst kein Transfer-Ende.

Sowie BRDY aktiv wird (steigende Flanke), setzt der WD1010 sein DRQ-Bit zurück und signalisiert damit der CPU, daß zunächst keine weiteren Zugriffe auf den Sektorpuffer erlaubt sind. Damit ist der Datentransfer zwischen Sektorpuffer und CPU abgeschlossen, und wenn es sich um eine Lese-Operation der CPU gehandelt hat, dann hatte der WD1010 ja bereits Daten von der Platte gelesen und hat somit bis zum nächsten Kommando erstmal frei.

Immer nur einer

Hat die CPU jedoch ein Schreibkommando abgesetzt, so zeigt der Controller-Chip durch Setzen des DRQ-Bits an, daß er den Adreßzähler zurückgesetzt hat und die CPU den Sektorpuffer beschreiben darf. Wenn der Controller jetzt ein BRDY erhält, heißt das, daß alle notwendigen Daten zum Schreiben auf die Platte im Sektorpuffer stehen.

Mit Hilfe der Leitung $\overline{\text{BCS}}$ schaltet der Controller nun den Bus für Zugriffe von außen ab. Gleichzeitig wird dadurch IC 6 in folgender Weise aktiv: Es legt auf Bit 7 des Datenbusses dem Host das Signal L-BCS, also den durch IC 11 invertierten und gelatchten Zustand des Controller-Signals $\overline{\text{BCS}}$.

Das bewirkt nichts anderes, als daß dem Host-Rechner ein gesetztes Busy-Bit vorgegaukelt wird, wenn er jetzt auf das Statusregister zugreift. Während der Controller die Karte quasi von der Außenwelt abhängt, kommt die CPU nämlich auch nicht ans Statusregister heran beziehungsweise würde zufällige Buszustände auswerten. Damit bildet das simulierte BUSY den einzigen definierten Kontakt des Controllers zur CPU.

Da Controller-Chip und CPU asynchron, also mit unterschiedlichen Taktfrequenzen arbeiten, muß auch noch eine Synchronisation dieses Busy-Bits mit dem Zugriff der CPU berücksichtigt werden (über IC 11), damit die CPU im Moment der Bus-Freigabe durch den WD1010 nicht Unfug einliest.

Nachdem der Controller $\overline{\text{BCS}}$ aktiviert hat, gibt er wieder einen Puls auf der Leitung $\overline{\text{BCR}}$ aus und setzt den Adreßzähler zurück. Für jedes Byte, das er transferiert, sei es zur Winchester oder in den Sektorpuffer, erzeugt er mittels seiner Schreib-/Lesesignale ($\overline{\text{IWE}}$, $\overline{\text{IRE}}$, steigende Flanke) über IC 5, IC 4 und IC 18 einen Buf-Clk-Impuls und zählt die Speicheradresse hoch.

Die nette Eigenschaft des Controllers, vor jedem Setzen des DRQ-Bits und nach Erhalt eines BRDY den Zähler zurückzusetzen, erleichtert den Aufbau des maßgeschneiderten FIFO beträchtlich. Die Handbücher von Western Digital lassen sich daher auch lang und breit über dieses Feature aus.

Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, den Sektorpuffer zu realisieren, zum Beispiel mit speziellen FIFO-Bausteinen. Das hat allerdings gleich zwei Riesennachteile. Zum einen sind fertige FIFOs teuer, und zwar um so mehr, je mehr Speicherkapazität sie haben. Zum andern läßt sich die Möglichkeit der Fehlerkorrektur beim Einsatz des WD2010 da-

mit nicht nutzen, da der Controller bei diesen FIFOs keinen zweiten Adressierdurchgang starten kann, ohne deren Inhalt zu löschen.

Aus all dem ist hoffentlich auch klar geworden, daß sich immer nur ein Sektor im Sektorpuffer befinden kann, also beispielsweise kein Track-Buffering möglich ist. Weiterhin heißt das, daß der Sektorpuffer immer vollständig gefüllt oder geleert werden muß, damit alles ordnungsgemäß zusammenspielt.

Full Speed

Manch einer möchte den Winchester-Controller sicher gerne am c't 180 mit der HD64180-CPU betreiben. Kann er. Sogar mit der vollen Geschwindigkeit der chip-internen DMA. Denn das Datenregister (also der Sektorpuffer) wird nicht durch das Wait-Signal gebremst. Man muß lediglich die Zugriffszeiten des RAMs einhalten.

Das Wait-Signal wird nur beim Zugriff auf das Taskfile erzeugt (das sind die WD1010-internen Register, siehe erster Teil des Artikels). Aber dazu wird man kaum eine DMA einsetzen, zumal zum Beispiel Bausteine wie die Z80-DMA keine Einzel-Byte-Zugriffe ermöglichen.

Tabelle 3 liefert ein bißchen konkretes Zahlenmaterial zur Orientierung. Die rechnerisch ermittelten Werte gelten zwar für unterschiedliche Sektorlängen, jedoch stets für den Transfer von 1024 Bytes. Bei der DMA wird der Continuous Mode (7 Takte pro Byte plus Overhead) zugrunde gelegt, bei der Z80-CPU Blocktransfer mit INIR/OTIR.

Man erkennt aus dieser Tabelle, daß der Einsatz einer DMA einiges 'bringen' kann. Hierzu noch ein Hinweis: Die Karte liefert kein DATA-READY-Signal, mit dessen Hilfe der DMA-Transfer direkt per Hardware gestartet werden könnte. Das ist aber auch nur selten nötig, denn die CPU kann ja (wie ohne DMA auch) das

	1024	512	256	128
3 MHz Z80-DMA	2,5 ms	2,6 ms	2,9 ms	3,4 ms
4 MHz Z80-DMA	1,9 ms	2,0 ms	2,2 ms	2,6 ms
6 MHz Z80-CPU	3,6 ms	3,6 ms	3,6 ms	3,6 ms

Tabelle 3. Zeiten für den Transfer von 1024 Bytes mit DMA und CPU bei unterschiedlichen Sektorlängen. Da es keine 6-MHz-DMAs gibt, werden diese in 6-MHz-Systemen meistens mit halbem Takt gefahren.

DRQ-Bit im Status-Register des WD1010 testen und dann die DMA per Software starten. Der Overhead, der durch dieses Poling entsteht, ist nicht sehr groß und könnte eigentlich nur bei Multitasking-Systemen die Systemleistung merkbar bremsen.

Es soll allerdings nicht verschwiegen werden, daß der WD1010 synchron zum Signal DRQ den Ausgang BDRQ (Pin 36) für genau solche Zwecke hat. Laut Datenbuch sollte man damit wunderbar DMA-Chips starten können, jedoch haben wir keine praktischen Untersuchungen durchgeführt und wissen daher nicht, ob es irgendwelche 'Sonderfälle' (vielleicht doch nicht synchron zu DRQ) oder Timing-Probleme gibt.

Datentrennung

Nun zum eigentlichen 'Kasus Knusus', dem Datenseparator. Er ist sicherlich einer der Hauptgründe dafür, daß so manche Selbstbauversuche gescheitert oder gar nicht erst angegangen worden sind. Nur die Ruhe, unsere Schaltung läuft ohne Probleme!

Zentrales Element ist eine PLL-Schaltung, die in der Lage sein muß, auf die Datenrate von 5 MBit/s zu synchronisieren. Rein digital realisierte PLLs, wie es sie für Floppy-Controller mittlerweile als Single-Chip-Lösung gibt, müssen mit Vielfachen der resultierenden VCO-Frequenz betrieben werden. Ist das bei Floppies mit ihrer 'niedrigen' Bit-Rate recht einfach, kommt man bei Hard-Disks in Größenordnungen von 50 MHz. Dafür gibt es noch keine 'Komplett-Chips'.

Da Festplatten jedoch eine wesentlich stabilere Drehzahl als beispielsweise Floppy-Laufwerke haben, ist der Phasen-jitter sehr gering, so daß eine PLL mit analog angesteuertem VCO ohne Probleme eingesetzt werden kann.

Die folgende Beschreibung zeigt nur die Funktionsblöcke auf. Wer sich genauer mit dieser Materie befassen will, findet eine recht genaue Darstellung mit Berechnungsbeispielen etwa im Datenbuch zum Separator-Chip für Hard-Disks HDC 9226 (der im c't-HDC nicht zum Einsatz kommt).

IC 19 bildet mit den beiden D-Flipflops einen Phasendetek-

tor, der das Pump-Up- und Pump-Down-Signal zum Steuern der Frequenz des VCO (IC 20) liefert. Das verzögerte READ-DATA-Signal (RD, abgegriffen an Pin 8 von IC 27) erreicht den Phasendetektor erst rund 50 Nanosekunden nach dem Eintreffen des unverzögerten READ-DATA-Impulses (RD unverz., Pin 8 von IC 26).

Mit R3 und R24 wird die Offset-Spannung des VCO in die Mitte seines Aussteuerungsbereiches gelegt. C3, C2 und R8 stellen eine Art Tiefpaß mit zwei Eckfrequenzen dar, der die digitalen Ausgangssignale von IC 19 glättet und dadurch in die analoge Steuerspannung für den VCO wandelt.

Mit R5 und R6 erfolgt der genaue Frequenzabgleich des VCO auf die Ruhfrequenzlage von 10 MHz. IC 26 legt zu allen Zeiten, in denen nicht gelesen wird, das 10-MHz-Referenzsignal an die PLL. Damit lassen sich Drifterscheinungen unterdrücken, und man erreicht eine schnellere Synchronisation beim Lesen.

Endlich löten

Das Bestücken und Löten der Controller-Platine ist (verglichen mit vollgepfropften RAM-Karten) recht einfach. Es empfiehlt sich, die kostbareren ICs zu sockeln und beim Erwerb der Fassungen nicht zu geizen. Unsere Redaktions-Testmuster wurden vollständig mit recht preiswerten Sockeln (gedrehte Kontakte) bestückt, aber eigentlich sollte man zu Fassungen mit massiver vergoldeten Kontakten greifen, als wir es taten (AUGAT oder ähnliches).

Das direkte Einlöten von ICs ist natürlich die beste Kontaktiermöglichkeit und auch weitaus billiger als die Verwendung hochwertiger IC-Fassungen. Sollte allerdings eine Fehlersuche fällig werden, ist es mit schnellem IC-Austausch natürlich Essig. Hier muß jeder Leser selbst sein Budget gegen seine Arbeitszeit aufwiegen.

IC 19 muß auf jeden Fall mit einem Sockel versehen werden, da es zum Abgleich entfernt werden muß. Aber auch IC 13 (WD1010) sollte man nicht einlöten. Und die Bauteile C1, R6 und R5 dürfen noch nicht eingesetzt werden (erst nach dem Abgleich!).

Zunächst werden die Bussteuerung und der Sektorpuffer bestückt. Dazu folgende Bauteile einsetzen: IC 1 bis IC 11 sowie IC 18, R15 bis R17 und C14. Die Abblockkondensatoren (sie haben alle einen Wert von 0,1 µF) sollten jetzt ebenfalls eingelötet werden. Wenn man nun die 5-V-Betriebsspannung (über ein Labor-Netzgerät) an die Karte legt, sollte die Stromaufnahme der Karte rund 150 mA betragen (der 12-V-Zweig ist noch nicht in Betrieb, da IC 22 noch nicht bestückt wurde). Wenn der Strom erheblich darüber liegt, empfiehlt sich eine Suche nach ungewollten Lötbrücken.

Wenn soweit alles klar ist, kann die Karte dem Rechner-System zugemutet werden (ohne Betriebsspannung auf den Rechner-Bus stecken, versteht sich). Läuft Ihr Rechner nach dieser

Aktion immer noch vorschriftsmäßig, so ist der erste Teil der Schlacht gewonnen.

Computer Aided Testing

Denn jetzt hat man die Möglichkeit, die Karte mit Hilfe des Rechners zu testen. Es ist kein Luxus, diese Tests auch wirklich zu machen, denn Freund Murphy schlägt natürlich am liebsten da zu, wo es teuer wird und ordentlich weh tut.

Die beiden reinen Testprogramme HDCTEST und HDCSC sind ebenso wie der (auch zum Testen benötigte) Formatter in Turbo-Pascal geschrieben. Da die meisten Definitionen und Prozeduren in allen drei Programmen benötigt werden, wurden diese in gemeinschaftlich genutzte Include-Dateien verlagert.

Laufwerksparameter	Beispielwert (Wertebereich)	Bedeutung
Anzahl_Koepfe	4 (2,4,8)	Anzahl der Köpfe
Anzahl_Zylinder	611 (1...1024)	Anzahl der Zylinder
Sektoren_pro_Spur	9	Anzahl der Sektoren/Spur
Sektor_Länge	1024 (128, 256, 512, 1024)	Anzahl der Bytes/Sektor
Speedvar	3 (abhg. v. Laufw.-Typ)	Angabe der Drehzahlabweichung direkt in Prozent
PRECOMP_Spur	128 (abhg. v. Laufw.-Typ)	Spur, ab der Precompensation nötig wird
Besondere Parameter:		
track_length	10416	Länge einer Spur in Bytes
Im Programm HDCFORM.PAS wird geprüft, ob das gewählte Format überhaupt auf eine Spur paßt. Es wird dabei der formatabhängige Platzbedarf mit der Spurlänge track_length verglichen. Dieser Wert läßt sich aus der Rotationsgeschwindigkeit der Platte sowie der maximalen Transferrate ermitteln.		
$\text{track_length} = \frac{\text{Transferrate (5 Mbit/s)}}{\text{Drehzahl (3600 U/min)} \times 8 \text{ Bits/Byte}} = \frac{625\,000 \text{ Byte/s}}{60 \text{ U/s}} = 10416$		
Der Wert von track_length müßte korrigiert werden, wenn Ihnen ein Laufwerk mit leicht abweichender Drehzahl in die Hände fällt (die es "eigentlich" aber gar nicht gibt...)		
Interleaving	2 (s. c't 8/86)	physikalischer Sektorversatz
Dieser Parameter wird beim Aufruf des Formatierprogrammes erfragt.		
WD1010-Kommando	Wert	Bedeutung
Restore_CMD	\$10	Köpfe auf Zylinder 0 fahren
Seek_CMD	\$70	Köpfe positionieren (explizit)
Read_CMD	\$20	Sektor lesen (mit Retry)
Read_Fast_CMD	\$21	Sektor lesen (ohne Retry)
Write_CMD	\$30	Sektor schreiben (mit Retry)
Scanid_CMD	\$40	ID lesen (mit Retry)
Scanid_Fast_CMD	\$41	ID lesen (ohne Retry)
Format_CMD	\$50	Formatieren
Portadressen	Beispielwert c't86 PROF-80	Bedeutung
hdccdata	\$E0 \$90	Daten-Register (R/W)
hdccerr	\$E8 \$91	Error-Register (RO)
hdccwpc	\$E8 \$91	Write-Precompensation-Register (WO)
hdccscnt	\$E2 \$92	Sektor-Anzahl-Register (R/W)
hdccsek	\$E4 \$93	Sektor-Nummer-Register/GAP3 (R/W)
hdccyl	\$E4 \$94	Zylinder Low-Byte (R/W)
hdccyh	\$E4 \$95	Zylinder High-Byte (R/W)
hdccsdh	\$E6 \$96	SDH-Register (R/W)
hdccstat	\$EE \$97	Status-Register (RO)
hdcccmd	\$EE \$97	Kommando-Register (WO)

Bild 1. Mit diesen Parametern werden die Pascal-Programme an Ihr spezielles Laufwerk und die gewählte Adreßlage in Ihrem Rechner angepaßt.



Auf dem linken Schaltbild finden Sie die Schnittstelle zum ECB-Bus, den Sektorpuffer und den Controller-Chip samt Steuerbus. Oben den Datenseparator nebst Schreib-/Leselogik.

Bitte beachten Sie, daß alle Programme darauf eingerichtet sind, nur Laufwerke mit einer Kopfanzahl, die direkt einer Zweierpotenz entspricht (also 2, 4, 8), korrekt zu bedienen. Um Laufwerke mit abweichender Kopfanzahl zu bedienen, sind daher einige Änderungen (bei den Maskierungen) vorzunehmen.

Die Anpassung an das vorhandene Laufwerk muß in HDCDEF.INC erfolgen. Die einzelnen Parameter sind nochmals gesondert in Bild 1 aufgeführt und erklärt. Es sollte auch

Nicht-Pascal-Freaks leichtfallen, daraus die entsprechenden Assembler-Files zu kreieren. Der Vorteil von Pascal liegt hier in der einfachen Übertragbarkeit von einer CPU auf eine andere. Somit dürften sich auch c't86- und c't68k-Besitzer ohne Probleme ihre Test-Utilities stricken können.

Mit Hilfe des Programmes HDCTEST kann jetzt eine Prüfung des Sektorpuffers und damit der Adressierung erfolgen. Dazu wird Pin 1 der Fassung von IC 13 (nicht bestückt) über einen 1-k Ω -Widerstand auf +5V (Pin 40) gelegt, Pin 9 von IC 1 mit 3k3 auf Masse. Nach Aufruf des Programmes HDCTEST sollten beide Speicher-Tests fehlerfrei vonstatten gehen. Dabei wird das gesamte RAM – also der volle 2-KByte-Bereich – geprüft, da ja der WD1010 nicht bestückt ist und somit kein Rücksetzen der Zähler möglich ist.


Während des nachfolgenden Seek-Tests hängt sich das Programm wegen des fehlenden Controller-Chips auf, und aus demselben Grund sollte das Programm auch den Wert im SDH-Register monieren. Andere Fehler, die im ersten Teil des Programmes angezeigt werden, deuten auf weiterhin versteckte Lötbrücken oder möglicherweise defekte ICs hin.

Wenn auch diese Hürde erfolgreich genommen wurde, wird es langsam ernst. Jetzt werden die restlichen ICs und Bauteile (bis auf IC 13, IC 19, C1, R6 und R5, die kommen noch später dran!) bestückt. Die Stromaufnahme beträgt dann rund 500 mA im 5-V-Zweig und knapp 100 mA bei 12V. Jetzt sollten die Pegel an allen Pins der Fassung für IC 13 überprüft werden. Für offene Leitungen, also Ausgänge des WD1010, kann man mit Hilfe eines

680- Ω -Widerstandes 0- und 1-Pegel simulieren. Die Spannungen sollten dabei bei knapp 5V ('1') beziehungsweise 0V ('0') liegen.

Ist soweit alles in Ordnung, kommt endlich IC 13 an seinen Platz (Stromaufnahme jetzt etwa 700 mA bei 5V). Klingt alles etwas umständlich, aber bei einem Preis von zur Zeit noch deutlich über 100 Markern für den WD1010 kann ein wenig Vorsicht wohl nicht schaden – oder sehen Sie gerne 100-Mark-Scheine brennen?

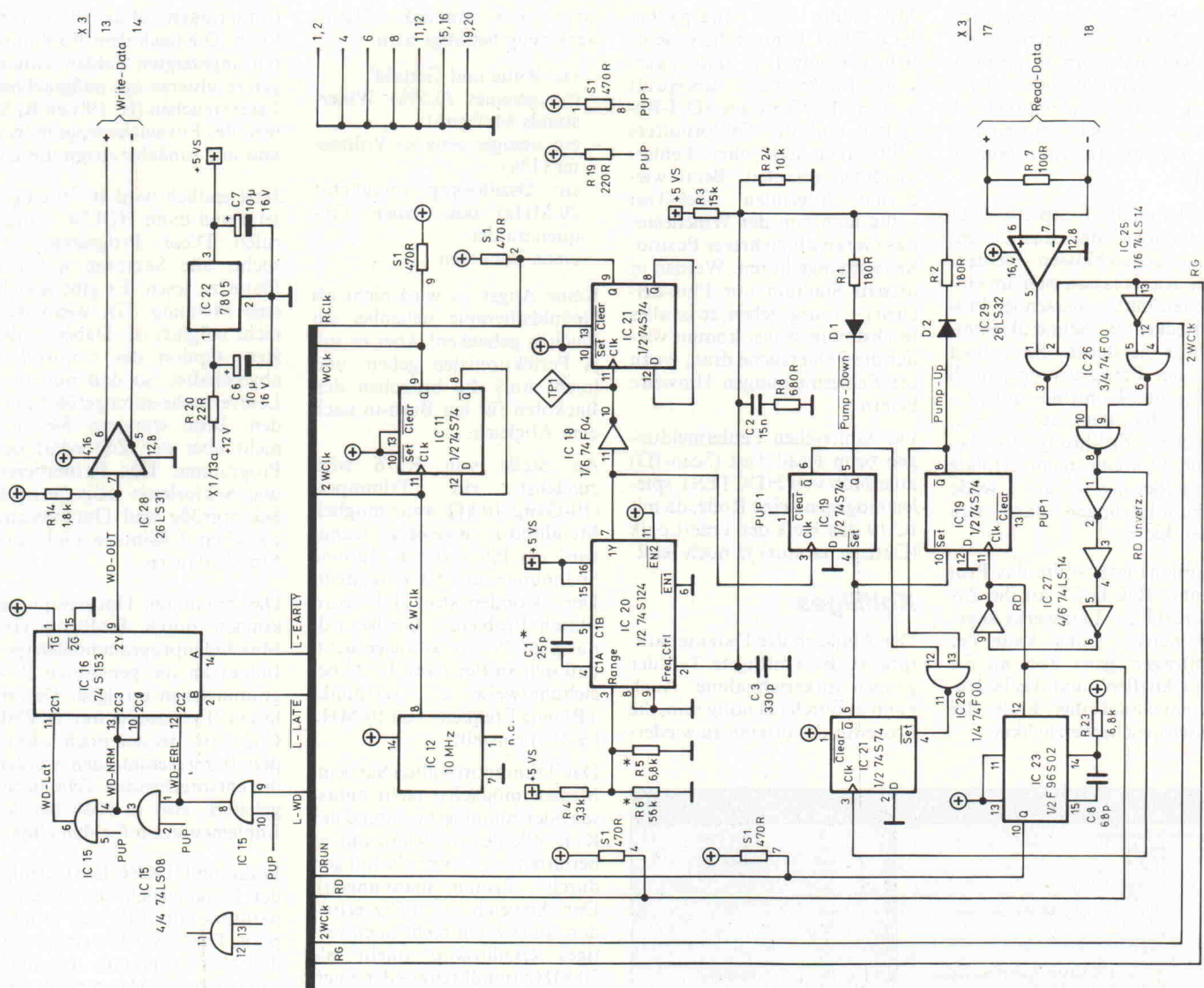Bevor ein Laufwerk angeschlossen wird, ruft man sicherheitshalber noch einmal HDCTEST auf. Das SDH-Register darf nun nicht mehr Ursache einer Fehlermeldung sein, und das Programm sollte auch den Seek-Test mit einer ordnungsgemäßen Fehlermeldung (Restore failed, Error-Code = 4) ohne Absturz überstehen. Beim



* siehe Text

'Disk-Read-Test' sollte die Meldung 'Status = 01, Error = 04' auf dem Bildschirm erscheinen. Diese Fehlermeldungen zeugen (auch wenn es widersprüchlich klingt) von einer – soweit bislang prüfbar – funktionsfähigen Karte.

Jetzt kann die Festplatte über das Control- und das Datenkabel angeschlossen werden. Diese Kabel lassen sich am einfachsten mittels passender Pfostenstecker in Schneidklemm-Technik herstellen. Sie sollten nach der Fertigstellung jedoch noch einer Kontrolle unterzogen werden, denn aus eigener, leidvoller Erfahrung ist bekannt, was eine nicht erfolgte Kontaktierung für wilde Schlußfolgerungen nach sich ziehen kann.

Spätestens jetzt sollte das Programm HDCTEST an die Zylinderzahl des Laufwerks angepaßt werden. Sonst kann der Kopfträger 'ganz übel an die Bande knallen', und das bedeutet manchmal das Ende der Massenspeicherherrlichkeit.

Mit Hilfe des angepaßten HDCTEST können die wesentlichen Controller- und Laufwerks-Funktionen überprüft werden. Der Test des SDH-Registers und des Sektorpuffers sollte auch jetzt ohne Fehlermeldung ablaufen. Beim wiederum folgenden Seek-Test sollte man von der Winchester das Geräusch mehrerer Positioniervorgänge hören. Werden in diesem Stadium nur Plus-Zeichen (+) ausgegeben, so ist alles in Ordnung. Sonst kommt wieder die Fehlersuche dran, wozu die Fehlermeldungen Hinweise liefern.

Die zahlreichen Fehlermeldungen beim Read-Test (Scan-ID) innerhalb von HDCTEST spielen hingegen keine Rolle, da mit IC 19 das Herz der Lese-Logik (Datenseparator) ja noch fehlt.

Kniffliges

Der Abgleich des Datenseparators ist der kniffligste Teil der ganzen Inbetriebnahme. Auch kann es durchaus nötig sein, die Prozedur des öfteren zu wieder-

holen. Als minimales Handwerkszeug benötigt man:

- viel Ruhe und Geduld!
- ein genaues (0,5%) Widerstands-Meßgerät
- ein weniger genaues Voltmeter (1%)
- ein Oszilloskop (möglichst 20 MHz) oder einen Frequenzzähler
- einen Backofen

Keine Angst, es wird nicht als Geduldstherapie nebenbei ein Kuchen gebacken! Aber es soll ja Perfektionisten geben, und (nicht nur) die brauchen den Backofen für ein Burn-in nach dem Abgleich.

An Stelle von R5/6 wird zunächst ein Trimpoti (10-Gang, 10 k Ω , wenn möglich Metallfilm) eingelötet. Damit wird am Pin 3 von IC 20 eine Spannung von 2,5 V eingestellt. Der Kondensator C1 wird (durch Probieren, Größenordnung 20-25 pF) so ausgesucht, daß sich an Pin 7 von IC 20 beziehungsweise am Testpunkt TP1 eine Frequenz von 10 MHz ($\pm 5\%$) einstellt.

Das Trimpoti sollten Sie beim Messen möglichst nicht anfassen oder zumindest während der Kontrolle des Meßwertes nicht berühren (Verfälschungen durch Brumm-Spannungen). Der Abgleich des VCO erfordert an sich ein recht hochwertiges Oszilloskop (mehr als 20 MHz Bandbreite) oder einen Frequenzzähler.

Man kann allerdings auch mit einem 'minderwertigeren' Oszilloskop sehr gute Erfolge erzielen, indem man sich der Lissajouschen Figuren erinnert und bedient. Als Referenztakt verwendet man dazu den Ausgang des 10-MHz-Taktgenerators auf der Platine. Allerdings sollte man unbedingt darauf achten, daß die Figur stabil ist, also nicht 'wackelt' oder 'umkippt', denn dann hat man unter Umständen nur die Oberwelle einer wesentlich niedrigeren Frequenz erwischt.

Für den weiteren Verlauf des Abgleichs (Sie sind noch lange nicht fertig) muß die Festplatte formatiert werden (IC 19 immer noch nicht bestücken!). Dazu dient das Utility-Programm HDCFORM, das ebenfalls an das Laufwerk und die Adreßlage des Controllers angepaßt werden muß (HDCDEF.INC). Nach dem Formatieren sind selbstverständlich alle alten In-

formationen auf der Platte verloren. Die nach dem Formatieren angezeigten Fehlermeldungen resultieren aus mißglückten Leseversuchen (IC 19!) im Rahmen des Formatierprogrammes und sind zunächst zu ignorieren.

Jetzt endlich wird IC 19 eingesetzt und dann HDCSC aufgerufen. Dieses Programm versucht, alle Sektoren auf der Platte zu lesen. Es gibt jeweils eine Meldung aus, wenn dies nicht möglich ist. Dabei ist die Retry-Option des Controllers abgeschaltet, so daß nur zwei Leseversuche durchgeführt werden. Bitte wundern Sie sich nicht über den Zeitbedarf der Programme: Das Formatieren und Sektorlesen kann je nach Sektorgröße und Optimierung zwischen 7 Minuten und einer Stunde dauern.


Die genannten Optimierungen können durch Einfügen von Maschinenprogrammteilen (per Inline) an die genannten Programmstellen erfolgen. Derzeit liegen 'Ersatzteile' nur in Z80-Code vor. Bei den noch folgenden Implementationen werden die entsprechenden Teile nachgeliefert, also in 8086 bei der Implementation für den c't86.


Während HDCSC läuft, erfolgt der Feinabgleich des Datenseparators mit Hilfe des Trimpotis. Dieses wird so eingestellt, daß das Programm nur noch ganz selten Fehler meldet. Mit einigen Fehlern werden Sie vermutlich zunächst leben müssen. Wenn Sie später im normalen Betrieb mit der Retry-Option arbeiten, werden diese Fehler aufgefangen, sofern die Platte keine Beschädigungen aufweist beziehungsweise die Formatierung nicht fehlerhaft ist.

Läßt sich durch das Abgleichen kein Zustand herbeiführen, bei dem die weitaus überwiegende Mehrzahl der Sektoren ordnungsgemäß gelesen werden kann, ist eventuell die Schreiblogik oder die PLL des Controllers nicht in Ordnung (hoffentlich nicht die Platte). Geht es, so sollte man versuchen, die Mitte des fehlerfreien Bereiches einzustellen.

Dann muß man das Poti vorsichtig (nicht den Wert verstellen) auslöten und den eingestellten Widerstand bestimmen. Wie Sie aus dem Schaltbild ersehen können, liegen die Widerstände R5 und R6 parallel. So ist es

Stückliste		
Integrierte Schaltungen		
IC1	74LS245	
IC2,3	74LS138	
IC4	74F32	
IC5,15	74LS08	
IC6	74LS367	
IC7	6116 L-3 o. ä. (2K x 8-RAM, low power)	
IC8	74LS393	
IC9	74LS293	
IC10	74LS153	
IC11,19,21	74S74	
IC12	Quarzoszillator 10 MHz (DIL-14-kompatibel)	
IC13	WD1010-05 (Hard-Disk-Controller)	
IC14	74S174	
IC16	74S153	
IC17	74LS174	
IC18	74F04	
IC20	74S124	
IC22	7805 (Spannungsstabilisator 5V / 1A)	
IC23	F96S02 (Fairchild) o. AM 26S02 (AMD)	
IC24	74LS642-1 ('-1': doppelter Treiberstrom)	
IC25,27	74LS14	
IC26	74F00	
IC28	AM 26LS31, AM 36LS31 (RS-422-Treiber)	
IC29	AM 26LS32, AM 36LS32 (RS-422-Empfänger)	
Diskrete Halbleiter		
T1	BC107 o. ä. (NPN-Transistor)	
D1,2	1N4148 o. ä.	
Widerstände		
R1,2,9	bis 13	180R 7
R3	15k	1 (Metallfilm)
R4	3k3	1 (Metallfilm)
R5	6k8*	1 (Metallfilm)
R6	56k*	1 (Metallfilm)
R7,17	100 R	2
R8	680R	1
R14	1k8	1
R15,16	10k	2
R19	220R	1
R20	22R	1
R23	6k8	1
R24	10k	1 (Metallfilm)
R25,26	10k	2
S1	Widerstands-Array (SIL, 9polig, 8 x 470 R)	
Kondensatoren		
Cb	10 x 100nF (keramisch, RM 5)	
C1	25pF (keramisch, RM 2,5)	
C2	15nF (Wima, MKS, RM 7,5)	
C3	330pF (keramisch, RM 2,5)	
C6,7	10 μ F/15V (Tantal, RM 2,5)	
C8	68pF (keramisch, RM 2,5)	
C14	220pF (keramisch, RM 2,5)	
C15	82pF (keramisch, RM 2,5)	
Steckverbinder		
X1	64polige VG-Steckerleiste	
X2	Wrap-Pfosten (34polig, zweireihig)	
X3	Wrap-Pfosten (20polig, zweireihig)	
BR1	Wrap-Pfosten (8polig, einreihig)	
J1 bis J4	Wrap-Pfosten (3polig, einreihig, 4x)	

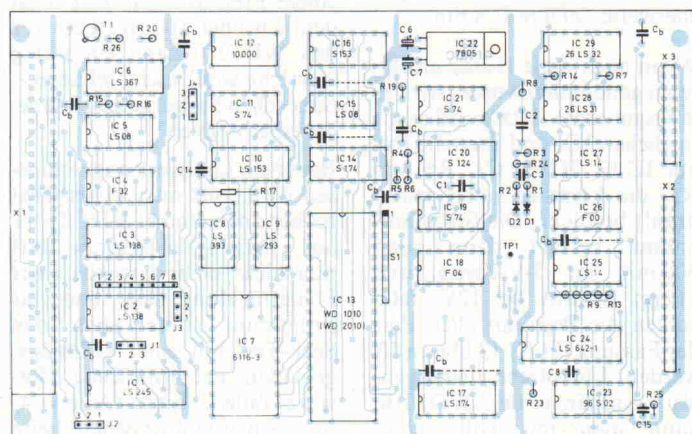

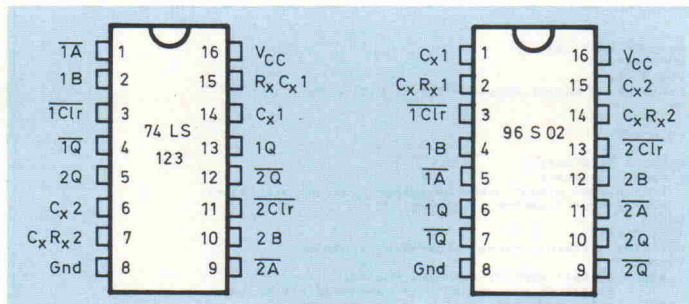

Die Chips unterscheiden sich folgendermaßen in ihrem logischen Verhalten:

74 LS 123				96 S 02			
Clr	A	B	Q	Clr	A	B	Q
H	L	J	Puls	H	H	L	Puls
H	L	H	Puls	H	L	L	Puls

Bild 2. Wenn Sie den 96S02 durch einen 74LS123 ersetzen wollen, dann müssen Sie sich einen Sockeladapter gemäß der angegebenen Anschlußbilder erstellen und die Logik-Abweichung korrigieren.

etwas einfacher, durch Kombination dieser zwei Widerstände (bitte wie auch R4 nur Metallfilm!) den ausgemessenen Wert auf ein Prozent genau nachzubilden.

Wer kein so 'hochprozentiges' Widerstandsmeßgerät zu Hause hat, kann sich auch behelfen. Die meisten Meßgeräte haben nämlich eine gute Wiederholgenauigkeit, sind also relativ, nicht absolut, recht genau. Dadurch reicht es vielfach aus, wenn Sie die Widerstandskombination bestmöglich an den Meßwert vom Trimpoti annähern.

Ab in den Ofen

Nicht nur die angesprochenen Perfektionisten sollten die Karte jetzt in den Backofen legen und bei etwa 80°C eine Stunde lang garen lassen. Denn sonst blüht Ihnen unter Umständen die 'same procedure' alle paar Monate. Anschließend Tests mit HDCSC sollten keine oder nur ganz vereinzelt Fehler melden. Ansonsten muß die gesamte Prozedur wiederholt werden.

Ein keineswegs scherzhaft gemeinter Tip am Rande: Ein Burn-in in einem Mikrowellenherd könnte problematisch sein, da hier prinzipbedingt eine völlig ungleichmäßige Erwärmung (abhängig vom spezifischen Widerstand der Materialien) zu erwarten ist. Ausprobiert haben wir es zwar nicht, es steht jedoch zu vermuten, daß dadurch vor allem die ICs einer inneren Zer-

reißprobe (im Sinne des Wortes) unterzogen werden.

Wenn alles klargegangen ist, steht dem Einbinden eines Hard-Disk-Treibers in das BIOS des Betriebssystems nichts mehr im Wege. Diesem Thema werden wir einen eigenen Beitrag in der nächsten c't widmen, wobei zunächst die Einbindung in das Betriebssystem CP/M 3.0 vorgeführt wird.

Vor dem Gebrauch im 'echten' Arbeitseinsatz sollte die Hard-Disk nochmals formatiert und getestet werden. Dann empfiehlt es sich, das Formatierprogramm im Schrank zu versenken und zu vergessen.

Einkaufsbummel

Manchen Leser wird beim Betrachten der Stückliste ein leichter Frust überkommen: Viele ICs stammen aus der S-(wie Schottky)-Familie der TTL-Sippschaft, einige aus dem F-(wie 'Fast')-Zweig. Also alles nicht gerade das, was man so zu Hause rumliegen hat.

Natürlich sind hier gewisse Variationen möglich, so könnte hier und da auch ein AS- oder ALS-Typ den Ansprüchen genügen (positive Rückmeldungen – bitte erst nach längerer Erprobung – werden von der Redaktion gern weitergegeben), aber die fehlerfreie Lauffähigkeit der Karte haben wir bislang nur mit der angegebenen Bestückung verifiziert.

Bevor Sie aber wahllos drauflos-experimentieren, noch ein paar

Tips: IC 19 muß ein S-Typ sein, da andere ICs nicht in der Lage sind, den nötigen Strom zu liefern. IC 15 dient als Verzögerungsleitung für die Precompensation. Hier also bitte nicht zu sehr drehen, ALS-Typen zum Beispiel haben höhere Schaltgeschwindigkeiten. Auch für IC 27 (LS 14) sollte man keine ICs mit abweichenden Laufzeiten verwenden, da die damit aufgebaute Verzögerungsleitung maßgeblich den Fangbereich der PLL bestimmt.

Ein Ausweichtyp für den F96S02 von Fairchild ist der AM26S02 von AMD. Zugegeben, die Beschaffung dieses ICs ist etwas schwierig, aber wir sind guter Hoffnung, daß er bald auch im Einzelhandel auftaucht. Wenn es gar nicht anders geht, ist auch eine Kompromißlösung mit einem 74LS123 möglich, der wegen des anderen Pin-out jedoch nur über einen Adaptersockel angeschlossen werden kann.

Bild 2 zeigt Ihnen, wie die Pins aufeinander abzubilden sind, wobei auch unbedingt noch der kleine Logik-Unterschied berücksichtigt werden muß. Obwohl wir diese Variante erfolgreich ausprobiert haben, sollte sie nicht die Dauerlösung sein.

Zum einen weist der 74er eine um 10 bis 15 Nanosekunden höhere Gatterlaufzeit auf, so daß es nötig sein kann, ihn 'zwei Inverter früher' aus der Verzögerungsleitung (IC 27) auszukoppeln.

Viel unglücklicher ist jedoch, daß der 74LS123 flankengetriggert ist, der 96S02 jedoch pulstriggert. Ersterer könnte also leichter auf Spikes ansprechen.

Die anderen Chips sind durchaus gängig, nur beim 74LS642-1 sollte man auf die '-1' achten. Denn das bedeutet, daß dieser Chip die doppelte Treiberleistung gegenüber seinen Kollegen ohne '-1' aufbietet.

Im nächsten Teil des Beitrages werden wir uns, wie erwähnt, der Treiber-Software und deren Einbindung in das Betriebssystem CP/M 3.0 widmen.

Literatur

Storage Management Handbook, Western Digital

Inside the PC (Sonderheft der BYTE, ca. Mai 85).

Components Databook 83/84, ZILOG

HDC 9226 Application Notes, Standard Microsystems Corporation

```

program hdcsc:
const
  (#1 hdcdef.inc)

type
  str10 = string[10];
  wrkstring = string[80];

var
  i      : integer;
  stp    : boolean;
  ch     : char;
  Gap3_Len : integer;
  Sekt_Size : integer;
  Buffer   : array[1..1024] of Byte;
  maxtrack : integer;
  maxsek   : integer;

  (#1 hdcrcout.inc)

begin
  clrscr;
  writeln('Abgleich Routine fuer den Winchester Controller (V 0.1)');
  writeln;
  HDC_Init;
  writeln('Der Test kann mit Tastendruck beendet werden !');
  writeln;
  writeln('Es werden nur fehlerhafte Sektoren mit einer Bildschirm-');
  writeln('Ausgabe quittiert: >nn< nn=Statusregister. Erfolgt keine');
  writeln('Ausgabe, so ist die Hard-Disk fehlerfrei. ');
  writeln;
  maxsek := Anzahl_Zylinder * Sektoren_pro_Spur * Anzahl_Koepfe;
  writeln('Anzahl der Sektoren = ',maxsek);
  writeln;
  writeln('Testing all Sectors ... ');
  i := 0;
  repeat
    readsec(i);          ( Lese einen Sektor )
    i := i + 1;
    stp := keypressed;
    until (i >= maxsek) or stp;
    if stp then begin
      read(kbd,ch);
      writeln;
      writeln('Programm abgebrochen. ');
    end;
    HDC_Deselect;
  end.

```

Das Programm HDCSC wird zum Abgleich des Datenseparators benötigt. Dabei werden alle Sektoren der Platte gelesen.


```

program hdfORMAT;
const
  ($i hddcf.inc) ( Laufwerksdefinitionen )

  track length = 10416; ( Laenge einer Spur in Bytes )
  CR           = #0d;
  ESC         = #1b;

type
  wrkstring = string[80];
  str10     = string[10];

var
  Gap3_Len : integer;
  Sekt_Size : integer;
  Buffer : array[1..1024] of Byte;
  maxtrack : integer;
  maxsek : integer;
  i, inter : integer;
  ch : char;

($i hdcrcout.inc) ( Controller-Schnittstellen-Routinen )

( Berechne die Gap3-Laenge aus Interleaving, Drehzahl-
  ( variation und Sektorgroesse ) )

procedure Compute_Gap3_Len;
var k : integer;
begin
  if inter = 1 then k := 25 else k := 0;
  Gap3_Len := round((2 * Speedvar * Sekt_Laenge) / 100) + k;
  writeln;writeln;
  writeln(' Gap3-Laenge = ',Gap3_Len);
end;

( Pruefe, ob das gewaehlte Format (mit all seinen Gaps)
  ( auf die Spur passt ) )

procedure Checkspace;
var k1,k2 : integer;
begin
  k1 := 43; ( all konstant bytes per Sector )
  k2 := Gap3_Len;
  k1 := k1 + Sekt_Laenge + k2;
  k1 := Sektoren_pro_Spur * k1;
  if k1 > track length then
    abort('Fehler : gewaehlt Format ist zu lang fuer eine Spur !');
end;

( Loesche den Buffer zu #E5 (Filler-Byte) )

procedure Clear_Buffer;
var i : integer;
begin
  for i:=1 to Sekt_Laenge do buffer[i] := #e5;
end;

( Setze den Buffer zum Formatieren demaess dem gewaehlten
  ( Interleave ) )

procedure Setup_Buffer;
var first,Sek_Num,i : integer;
begin
  writeln;
  repeat
    write(' Interleaving Faktor eingeben [1..',Sektoren_pro_Spur,'] : ');
    readln(inter);
  until ((inter > 0) and (inter <= Sektoren_pro_Spur));
  for i:=1 to (2*Sekt_Laenge)+1 do buffer[i] := 0;
  first := 0;
  Sek_Num := 0;
  for i:=0 to Sektoren_pro_Spur-1 do begin
    buffer[2*Sek_Num+2] := 10(i);
    Sek_Num := Sek_Num + inter;
    if Sek_Num >= Sektoren_pro_Spur then begin
      first := first + 1;
      Sek_Num := first;
    end;
  end;
  writeln;
  for i:=1 to (Sektoren Pro_Spur) do begin
    write(buffer[(2*i):2, ' ');
  end;
end;

( Formatiere eine Spur (Abbruch nur mit ^S^C) )

procedure Formatiere_Spur(Spur : integer);
var Zylinder,Kopf : integer;
    tmp : integer;
begin
  tmp := Gap3_Len - 3;
  if tmp < 0 then tmp := 0;
  Zylinder := Spur div Anzahl_Koepfe;
  Kopf := Spur mod Anzahl_Koepfe;
  write(chr(#0d), ' Zylinder = ',Zylinder:4, ' Kopf = ',(Kopf+1):1);
  Update_Task_Register(Zylinder,Kopf,tmp);
  Set_Sectorcount(Sektoren_pro_Spur);
  HDC_Format;
  Send_Data_to_HDC;
  Test_Status(true);
end;

( Fuelle eine Spur mit #E5 und lese sie wieder aus )

procedure Fuelle_Sektoren(Spur : integer);
var Zylinder,Kopf,Sektor : integer;
begin
  Zylinder := Spur div Anzahl_Koepfe;
  Kopf := Spur mod Anzahl_Koepfe;
  write(chr(#0d), ' Zylinder = ',Zylinder:4, ' Kopf = ',(Kopf+1):1);
  for Sektor := 0 to Sektoren_pro_Spur-1 do begin
    Update_Task_Register(Zylinder,Kopf,Sektor);
    Set_Sectorcount(0);
    HDC_Write;
    Test_Status(false);
    HDC_Read;
    Test_Status(false);
  end;
end;

( Initialisiere alle Parameter zum Formatieren )

procedure Init_Format;
begin
  Setup_Buffer;

```

```

  Compute_Gap3_Len;
  checkspace;
  HDC_Init;
  maxtrack := Anzahl_Koepfe * Anzahl_Zylinder;
end;

( no coment... )

procedure DoFormat;
var spur : integer;
    kopf_u,kopf_o,spur_u,spur_o,sektor_u,sektor_o:integer;
    kopf_l,spur_l,sektor_l:integer;
begin
  Init_Format;
  writeln;writeln(' Formatierbereichs-Eingabe');
  repeat
    begin write(' Kopf (1-',Anzahl_Koepfe:1,') : ');
      read(kopf_u); write(' '); read(kopf_o); writeln; end;
  until (kopf_u > 0) and (kopf_o <= Anzahl_Koepfe);
  repeat
    begin write(' Spur (0-',Anzahl_Zylinder:3,') : ');
      read(spur_u); write(' '); read(spur_o); writeln; end;
  until (spur_u > 0) and (spur_o <= Anzahl_Zylinder);
  writeln;
  writeln(' Das Formatieren beginnt : ');
  for spur_l:=spur_u to spur_o do
    begin
      for kopf_l:=kopf_u-1 to kopf_o-1 do
        begin
          spur:=(kopf_l and (Anzahl_Koepfe-1)) or (spur_l * Anzahl_Koepfe);
          Formatiere_Spur(Spur);
        end;
      end;
      writeln;
      writeln(' Disk ist formatiert . ');
      writeln;
      writeln(' Die Sektoren werden jetzt mit 0ESH gefuehlt : ');
      Clear_Buffer;
      for spur_l:=spur_o downto spur_u do
        begin
          for kopf_l:=kopf_o-1 downto kopf_u-1 do
            begin
              spur:=(kopf_l and (Anzahl_Koepfe-1)) or (spur_l * Anzahl_Koepfe);
              Fuelle_Sektoren(Spur);
            end;
          end;
          writeln;writeln;
          writeln('Formatierung beendet');
        end;
      end;
    end;
  end;

( ***** M A I N ***** )
begin
  clrscr;
  writeln('Hard-Disk-Formatter [V 1.0] (C) A.Zippel, A.Zinser');
  writeln;
  writeln('A C H T U N G :');
  writeln('mit dem Formatieren gehen alle Daten auf der Hard-Disk verloren !');
  writeln('Ist dies unerwuenscht,so kann jetzt mit <ESC> beendet werden. ');
  writeln('Der Formatiervorgang selbst kann nur mit ^S^C abgebrochen werden!');
  writeln('Bitte Kaffee aufsetzen. (Das Formatieren dauert...)');
  writeln;
  writeln(' Mit <CR> wird das Formatieren gestartet. ');
  writeln;
  write(' <ESC> oder <CR> jetzt eingeben : ');
  if keypressed then read(kbd,ch);
  read(kbd,ch);
  writeln;
  if ch = CR then begin
    DoFormat;
  end else begin
    writeln;writeln('Formatieren wurde abgebrochen !');
  end;
  end;
  HDC_Deselect;
end.

```

Das Formatierprogramm ist wie die anderen Programme an die Systemparameter anzupassen, der Interleave-Faktor wird erst beim Programmstart erfragt.

```

($C-,U-,r-,a-)
program hddtest; (test des Winchestercontrollers)
const
  ($i hddcf.inc) ( Definitionen fuer die Winchester )

type
  str10 = string[10];
  wrkstring = string[80];

var
  hddok : Boolean;
  ch : char;
  Gap3_Len : integer;
  Sekt_Size : integer;
  Buffer : array[1..1024] of Byte;
  maxtrack : integer;
  maxsek : integer;

($i hdcrcout.inc) ( I/O-Routinen )

( Gebe 1 Byte als Hex-Zahl aus )

procedure WriteHex(b : byte);
var b1 : byte;
begin
  procedure WriteNibble(b : byte);
  begin
    b := b + $30;
    if (b > $39) then b := b + 7;
    write(chr(b));
  end;
begin
  b1 := b shr 4; WriteNibble(b1);
  b1 := b and $0F; WriteNibble(b1);
end;

( Gebe b:integer als n-stellige Dualzahl aus )

```



```

procedure dispbit(b,n : integer);
var i,t : integer;
begin
  t := 1;
  for i:=1 to n do begin
    t := b shr (n-i);
    if (t and 1) = 1 then write('1') else write('0');
  end;
end;

{ Warte auf Tastatureingabe und verarbeite diese entsprechend }
{ W = Pause, G = Continue }

procedure waitkey;
var ch1,ch2 : char;
begin
  if keypressed then begin
    read(kbd,ch1);
    if upcase(ch1) = 'W' then begin
      repeat
        read(kbd,ch2);
      until (upcase(ch2) = 'G');
    end;
  end;
end;

{ erster Speichertest. Schreibt den gesamten Speicher mit einem }
{ Pattern voll und vergleicht den gesamten Speicher auf diesen }
{ Wert. Der Wert wird von 0 bis $FF wiederholt und laeuft }
{ solange, bis eine Taste gedrueckt wird. }

function checkpatram(seklen : integer) : boolean;
var i,d : integer;
    s,ok,f : boolean;
    pat : byte;
    ch : char;
begin
  write(' Testing Buffer-Ram with Pattern ... ');
  ok := true;
  f := true;
  pat := 0;
  repeat
    for i:=1 to seklen do port[hdcdata] := pat;
    s := true;
    for i:=1 to seklen do begin
      d := port[hdcdata];
      s := s and (d = pat);
      if not s then ok := s;
    end;
    if not s then begin
      if f then begin writeln(f := false);end;
      write(' Buffer Error : Pattern = ');writehex(pat);
      write(' ');dispbit(pat,8);write(' -> Data = ');
      WriteHex(d);write(' ');dispbit(d,8);writeln;
      waitkey;
    end;
    pat := pat + 1;
  until (pat>255) or (not s) or keypressed;
  if keypressed then read(kbd,ch);
  if ok then writeln('Buffer is OK') else writeln('Buffer is not OK');
  checkpatram := ok;
end;

{ Zweiter Speichertest. In jedes Byte des Speichers wird ein }
{ anderer Wert geschrieben. Nach dem Schreiben wird jedes Byte }
{ gelesen und auf Richtigkeit geprueft. Der Test ist nach }
{ einem Durchlauf beendet. }

function checkadrram(seklen : integer) : boolean;
var i : integer;
    d : byte;
    ok,first : boolean;
begin
  writeln;
  write(' Testing Buffer-Ram with Adress-Data ... ');
  for i:=1 to seklen do port[hdcdata] := io(i);
  ok := true;
  for i:=1 to seklen do begin
    d := port[hdcdata];
    ok := ok and (d = io(i));
    if (d <> io(i)) then begin
      if first then begin
        writeln;
        first := false;
      end;
      write(' Adress = ');writehex(io(i));writehex(io(i));
      write(' Data = ');writehex(d);write(' -> ');writehex(d);
      writeln;
    end;
  end;
  if ok then writeln('Buffer is OK') else writeln('Buffer is not OK');
  checkadrram := ok;
end;

{ Setze das SDH-Register. Es werden S = Sektorlaenge (verschluesst) }
{ D = Drive-Select und H = Head-Nummer gesetzt }

procedure setsdh(drv,head,seklen : integer);
var i,s : integer;
begin
  i := (head and (Anzahl Koepfe-1));
  i := i or ((drv and $03) shl 3);
  case seklen of
    128 : s := $60;
    256 : s := $80;
    512 : s := $20;
    1024 : s := $40;
  else begin
    writeln(' Internal Error : Sektorlength incorrect');
  end;
end; { of case }
i := i or s or 8;
port[hdcsdh] := i;
if port[hdcsdh] <> i then begin
  writeln;
  write('Error : SDH-Register incorrect : ',i:3,' -> ');
  writehex(port[hdcsdh]);
  writeln;
end
else
  begin
    writeln;
    writeln(' SDH-Register ok ');
    writeln;
  end;
end;

```

```

{ Seek-Test. Es wird 10-mal der letzte Zylinder (Anzahl Zylinder) }
{ auf der Hard-Disk angefahren und danach wieder ueber Restore die }
{ Spur 0. Der Test laesst sich durch beliebige Eingabe vorzeitig }
{ abbrechen. }

function seektest(nt : integer) : boolean;
var i,j,k : integer;
    ok : boolean;
    st : byte;
    ch : char;
begin
  writeln;
  write(' Seek-Test (10 RESTORE-SEEKs) ... ');
  k := 0;
  repeat
    k := k + 1;
    HDC_Wait;
    HDC_Home;
    HDC_Wait;
    st := port[hdcstat];
    if ((st and 1) <> 0) then begin
      ok := false;
      st := port[hdcerr];
      writeln;
      writeln('Restore failed, Error Code = ',st:2);
    end else begin
      port[hdcctl] := io(nt);
      port[hdcctl] := hi(nt);
      port[hdcctl] := Seek CMD;
      HDC_Wait;
      st := port[hdcstat];
      if ((st and 1) <> 0) then begin
        st := port[hdcerr];
        writeln;
        writeln('Seek failed, Error Code = ',st:2);
        ok := false;
      end else begin
        write(' ');
        st := port[hdcstat];
        if ((st and 1) <> 0) then begin
          write(' Seek to Track 0 failed, Error Code = ');writehex(st);writeln;
          ok := false;
        end else ok := true;
      end;
    end;
  until (k>10) or keypressed;
  if keypressed then read(kbd,ch);
  if ok then writeln(' Seek-Test OK');
  seektest := ok;
end;

{ Disk-Read-Test. In diesem Test wird das ID-Feld der ueber tr }
{ angesteuerten Spur gelesen. Der Test laesst sich mit beliebiger }
{ Eingabe abbrechen. }

function scanid(tr : integer) : boolean;
var i,j : integer;
    ok : boolean;
begin
  ok := true;
  writeln;
  write(' Disk-Read-Test ... ');
  port[hdcctl] := io(tr);
  port[hdcctl] := hi(tr);
  port[hdcctl] := 1;
  port[hdcctl] := Seek CMD;
  j:=0;
  while (not keypressed) and (j=0) do begin
    HDC_Wait;
    port[hdcctl] := Scanid Fast CMD;
    i := port[hdcstat];
    if (i and 1) = 1 then begin
      HDC_Wait;
      j := port[hdcerr];
      ok := false;
    end else begin
      j := 0;
    end;
  end;
  if ok then
    writeln(' Disk-Read-Test ok')
  else
    begin
      writeln(' Error: Disk-Read-Test');
      writeln;
      write(' Error = ');writehex(j);writeln;
      i := port[hdcstat];
      write(' Status = ');writehex(i);writeln;
      i := port[hdcctl]*256 + port[hdcctl];
      writeln(' Track = ',i);
      i := port[hdcctl];
      writeln(' Sektor = ',i);
    end;
  scanid := ok;
end;

{ ***** M A I N ***** }

begin
  clrscr;
  writeln('Test Routinen fuer den Winchester Controller [V 0.1]');
  writeln;
  HDC_Init;
  writeln('Alle Tests koennen mit einem Tastendruck beendet werden !');
  writeln;
  setsdh(0,0,Sektor Laenge);
  hdcok := checkpatram(2048);
  hdcok := hdcok and checkadrram(2048);
  hdcok := hdcok and seektest(Anzahl_Zylinder);
  hdcok := hdcok and scanid(10);
  writeln;
  if hdcok then writeln('Controller ist OK und soweit funktionsbereit')
  else writeln('HDC-Karte fehlerhaft / nicht funktionsbereit');
  writeln;
  writeln('Ende der Test-Routinen');
  HDC_deselect;
end.

```

Das Testprogramm HDCTEST wird mehrere Male während der Inbetriebnahme gebraucht. Es testet das SDH-Register, prüft ausgiebig den Sektor-Puffer und veranstaltet einen Seek- und einen Read-Test.


```

( Gebe Fehlermeldung aus und beende den Programmablauf )
procedure abort(s : wrkstring);
begin
  gotoxy(1,23);
  writeLn(s);
  halt;
end;

( Warte, bis das BUSY-Bit des Statusregisters inaktiv wird )
procedure HDC_Wait;
begin
  while ((port[hdcstat] and $B0) <> 0) do;
  end;

( Warte, bis das DRQ-Bit des Statusregisters aktiv wird )
procedure HDC_DRQ;
begin
  while ((port[hdcstat] and $0) = 0) do;
  end;

( Lese solange Daten vom Datenregister hddata, bis das
  ( DRQ-Bit im Statusregister inaktiv wird )
)

procedure HDC_Clear_DRQ;
var bt : byte;
begin
  while ((port[hdcstat] and $0) <> 0) do
    begin bt := port[hddata] end;
  end;

( Teste das Statusregister auf Fehler (Bit 0 = 1) und
  ( breche das Programm ab, falls abortflag = true )
  ( ansonsten erfolgt Fehlermeldung in der Form >nn< )
)

procedure Test_Status(abortflag : boolean);
var error : integer;
    s : str10;
begin
  if ((port[hdcstat] and $01) <> 0) then
    begin
      error := port[hdcerr];
      if abortflag then
        begin
          str(error:4,s);
          abort('Fehler : HDC meldet Fehler :'+s);
        end
      else
        begin
          write(' >',error,'< ');
          end;
        end;
    end;

( Restore Drive (Köpfe auf Zylinder 0)
)

procedure HDC_Home;
begin
  port[hdcmd] := Restore_CMD;
  HDC_Wait;
end;

( Setze Formatiercommando ab
)

procedure HDC_Format;
begin
  HDC_Wait;
  port[hdcmd] := Format_CMD;
end;

( Setze Lesekommando (ohne Retry) ab
)

procedure HDC_Read_Noretry;
begin
  HDC_Wait;
  port[hdcmd] := Read_Fast_CMD;
end;

( Setze das Task-File ab
)

procedure Update_Task_Register(Cylinder,Head,Sector : integer);
begin
  HDC_Wait;
  port[hdcsh] := lo(Sekt_Size or Head or $08);
  port[hdcyl] := lo(Cylinder);
  port[hdcyh] := hi(Cylinder);
  port[hdcsek] := lo(Sektor);
end;

( Setze den Sektor-Zähler
)

procedure Set_SectorCount(cnt : integer);
begin
  port[hdcscnt] := lo(cnt);
end;

( Lese den Sektor-Buffer aus (siehe auch Text)
)

procedure Get_Data_From_HDC;
var i : integer;
begin
  HDC_Wait;
  HDC_DRQ;
  for i:=1 to Sektor_Laenge do buffer[i] := port[hddata];
end;

( Schreibe einen Sektor in den Sektor-Buffer (siehe Text)
)

procedure Send_Data_to_HDC;
var i : integer;
begin
  HDC_DRQ;
  for i:=1 to Sektor_Laenge do port[hddata] := buffer[i];
  HDC_Wait;
end;

( Lese einen Sektor der HD
)

procedure HDC_Read;
begin
  HDC_Wait;
  port[hdcmd] := Read_CMD;
  Get_Data_From_HDC;
end;

```

```

( Schreibe einen Sektor auf die HD
)

procedure HDC_Write;
begin
  HDC_Wait;
  port[hdcmd] := Write_CMD;
  Send_Data_to_HDC;
end;

( Initialisiere die Harddisk. Es werden die Variable
  ( Sektor_Size und das Write_Precomp-Register gesetzt.
  ( Der dummy-Zugriff dient nur zu Testzwecken.
)

procedure HDC_Init;
var dummy : integer;
begin
  dummy := port[hdcstat];
  HDC_Wait;
  case Sektor_Laenge of
    128 : Sekt_Size := $60;
    256 : Sekt_Size := $00;
    512 : Sekt_Size := $20;
    1024 : Sekt_Size := $40;
  else abort('Interner Fehler : falsche Sektorlaenge !');
  end;
  port[hdcwp] := PRECOMP_Spur div 4;
  Update_Task_Register(0,0,0);
  HDC_Home;
end;

( Lese einen Sektor (ohne Retry)
  ( abssec ist die absolute Sektornummer auf der Harddisk
  ( (phys.Kopf * phys.Zylinder * phys.Sektor)
)

procedure readsec(abssec : integer);
var i : integer;
    Kopf,Zylinder,Sektor : integer;
begin
  i := abssec div Sektoren_pro_Spur;
  Zylinder := i div Anzahl_Koepfe;
  Kopf := i mod Anzahl_Koepfe;
  Sektor := abssec mod Sektoren_pro_Spur;
  Update_Task_Register(Zylinder,Kopf,Sektor);
  HDC_Read_Noretry;
  HDC_Wait;
  Get_Data_From_HDC;
  Test_Status(false);
end;

( Setze das Drive-Select-Signal zurück
)

procedure HDC_Deselect;
begin
  port[hdcsh] := $00;
end;

```

Die Include-Datei **HDCROUT.INC** enthält die meistgebrauchten I/O-Prozeduren für alle drei Testprogramme.

```

procedure Get_Data_From_HDC;
var i : integer;
begin
  HDC_Wait;
  HDC_DRQ;
  for i:=0 to (Sektor_Laenge div 128) do
    inline($2A / buffer / $01 / hddata / $B0 / $ED / $B2 );
  end;

procedure Send_Data_to_HDC;
var i : integer;
begin
  HDC_DRQ;
  for i:=0 to (Sektor_Laenge div 128) do
    inline($2A / buffer / $01 / hddata / $B0 / $ED / $B3 );
  end;
  HDC_Wait;
end;

```

Zur Vermeidung einer Coffein-Vergiftung empfiehlt es sich, die beiden Pascal-Schleifen in **HDCROUT.INC** durch **INLINES** zu ersetzen. Hier die Version für **Z80-Rechner**.

Anzahl_Koepfe = 4;	Scanid_Fast_CMD = \$41;
Anzahl_Zylinder = 611;	Format_CMD = \$50;
Sektoren_pro_Spur = 9;	
Sektor_Laenge = 1024;	hddata = \$90;
Speedvar = 1;	hdcerr = \$91;
PRECOMP_Spur = 128;	hdcwp = \$91;
	hdcscnt = \$92;
Restore_CMD = \$10;	hdcsek = \$93;
Seek_CMD = \$70;	hdcyl = \$94;
Read_CMD = \$20;	hdcyh = \$95;
Read_Fast_Cmd = \$21;	hdcsh = \$96;
Write_CMD = \$30;	hdcstat = \$97;
Scanid_CMD = \$40;	hdcmd = \$97;

In **HDCDEF.INC** sind alle laufwerks- und rechner-spezifischen Definitionen versammelt. Wie diese im Einzelfall zu wählen sind, ist gesondert in Bild 1 dargestellt.